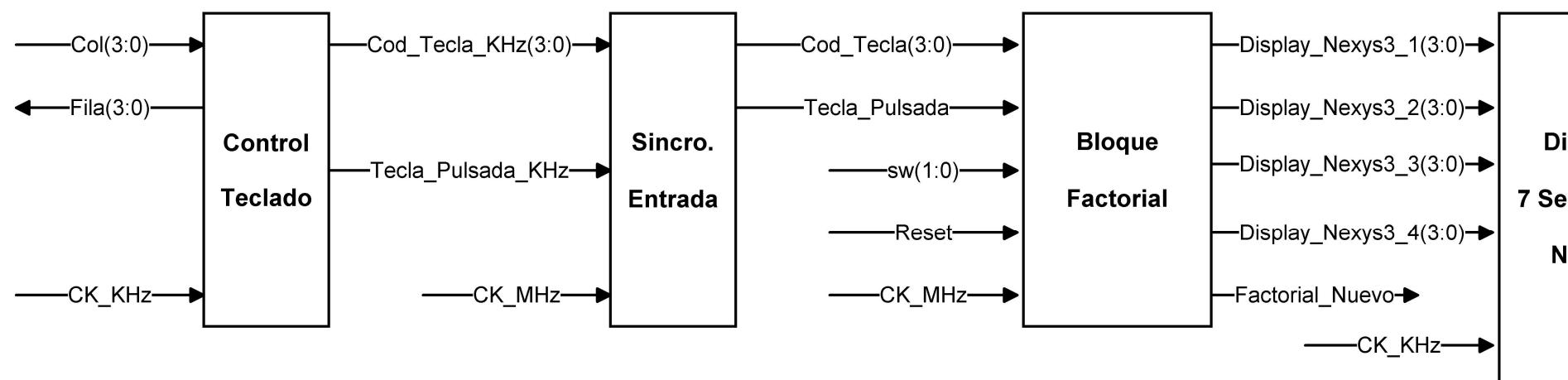




# Diagrama de Bloques General (Top)

## Práctica 2




# Diagrama de Bloques "Factorial"

## Práctica 2

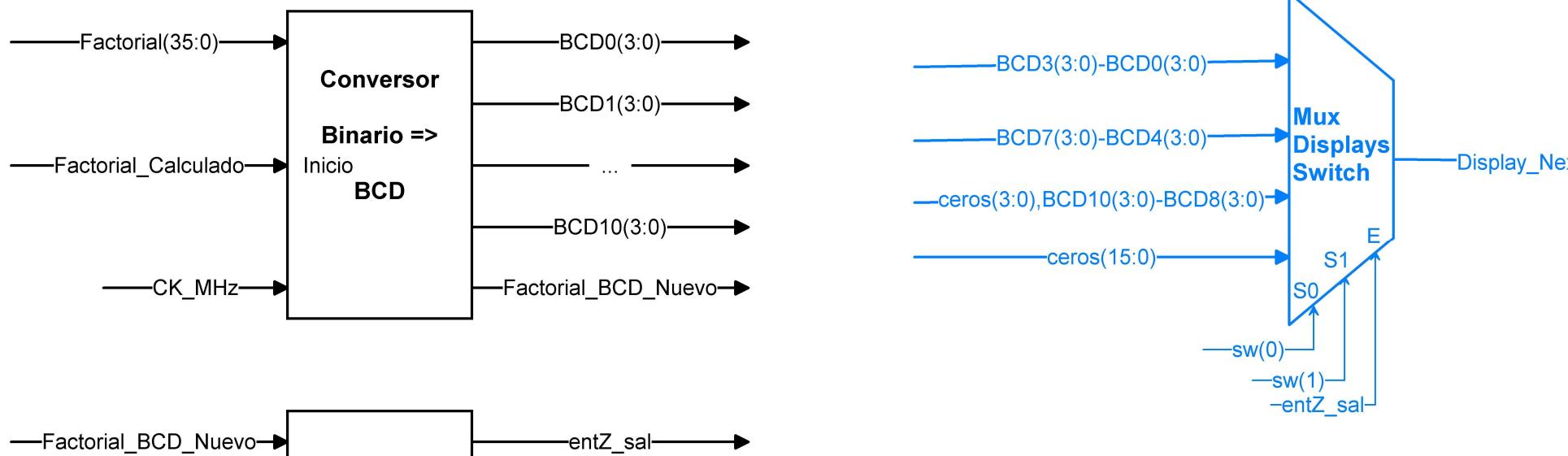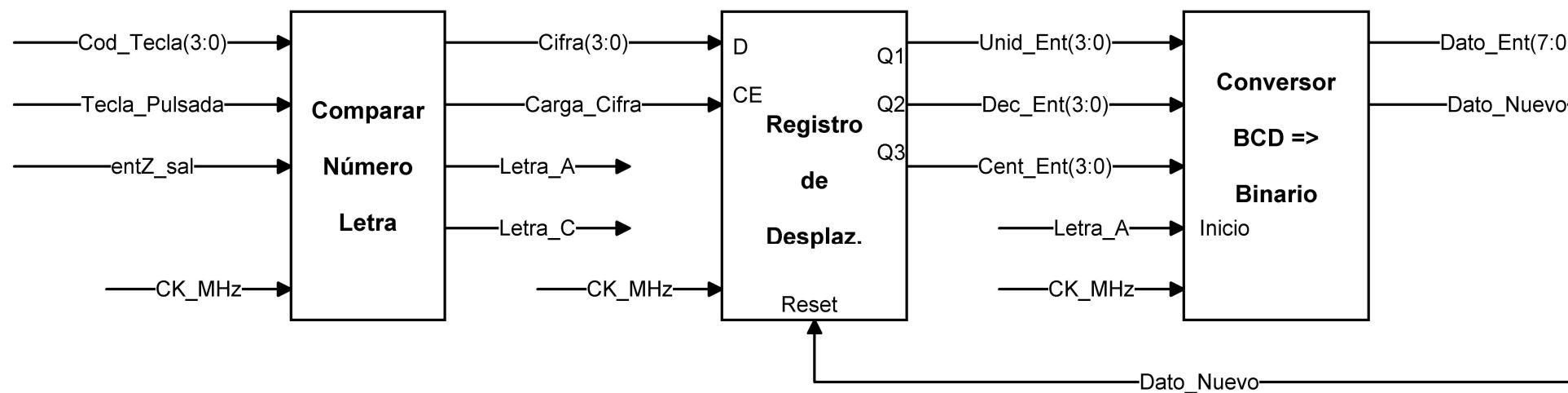


# Diagrama de Bloques "Sincro. Entrada"

## Práctica 2

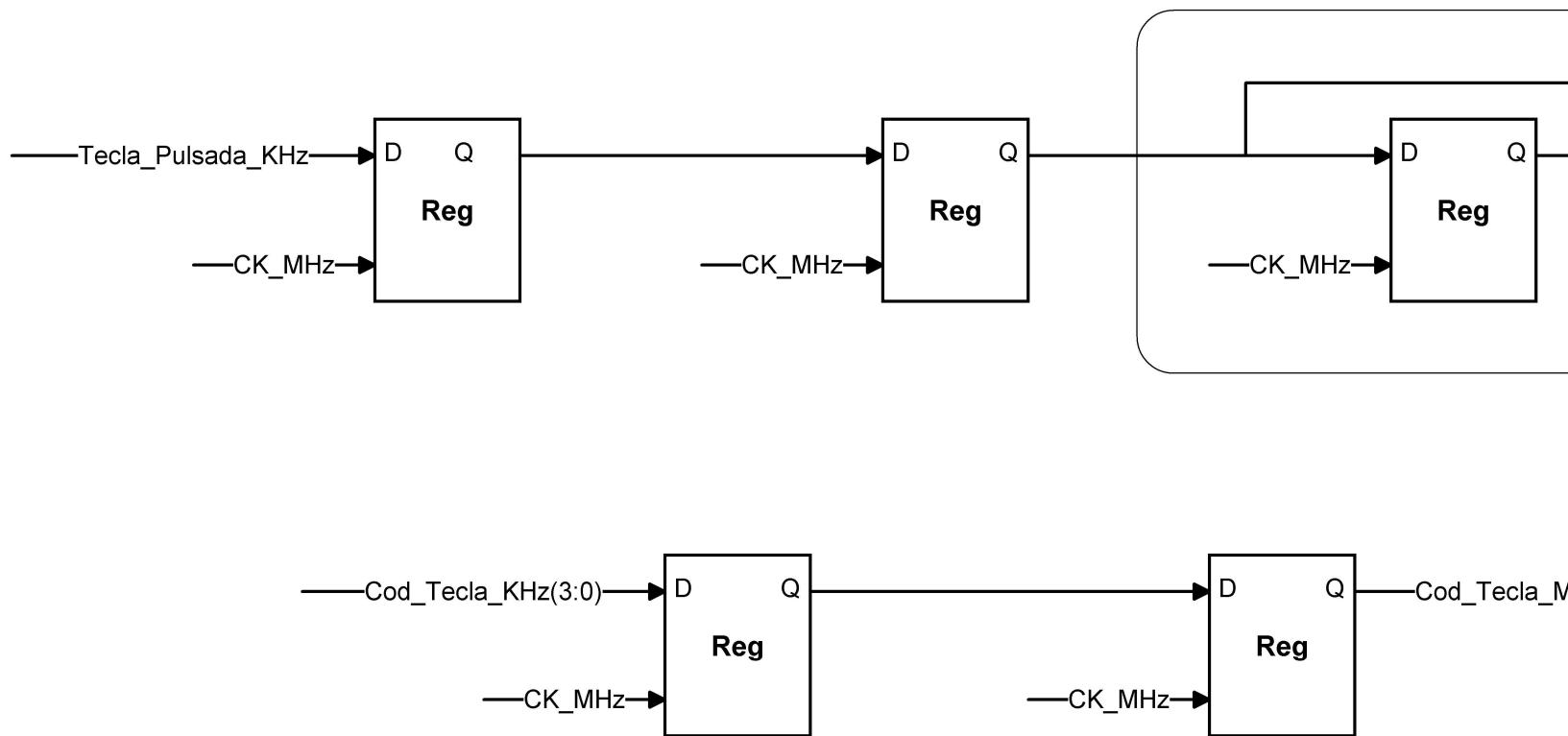

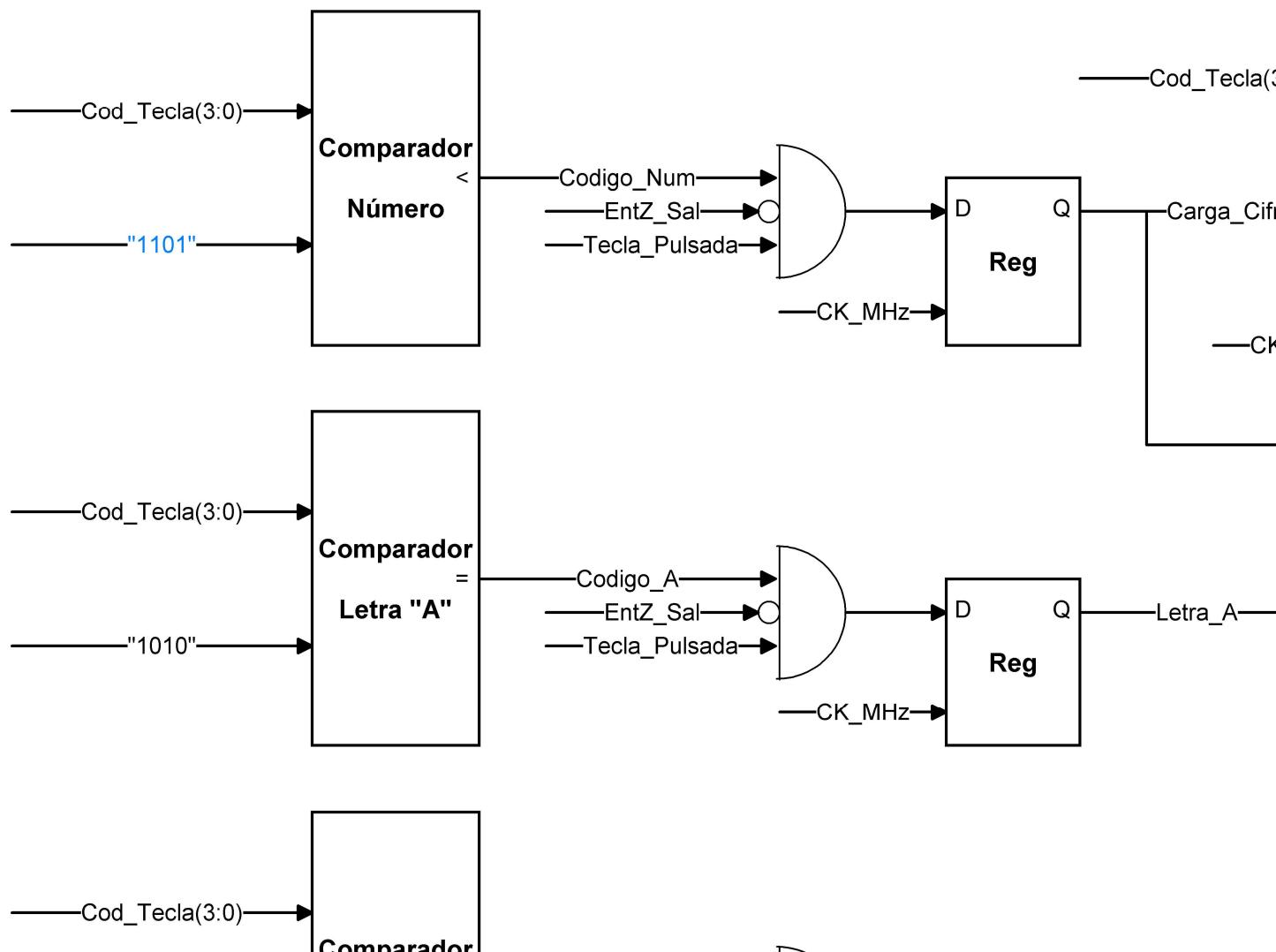
# Diagrama de Bloques "Comparar Número L" Práctica 2




# Diagrama de Bloques "Reg. de Desplazamiento"

## Práctica 2

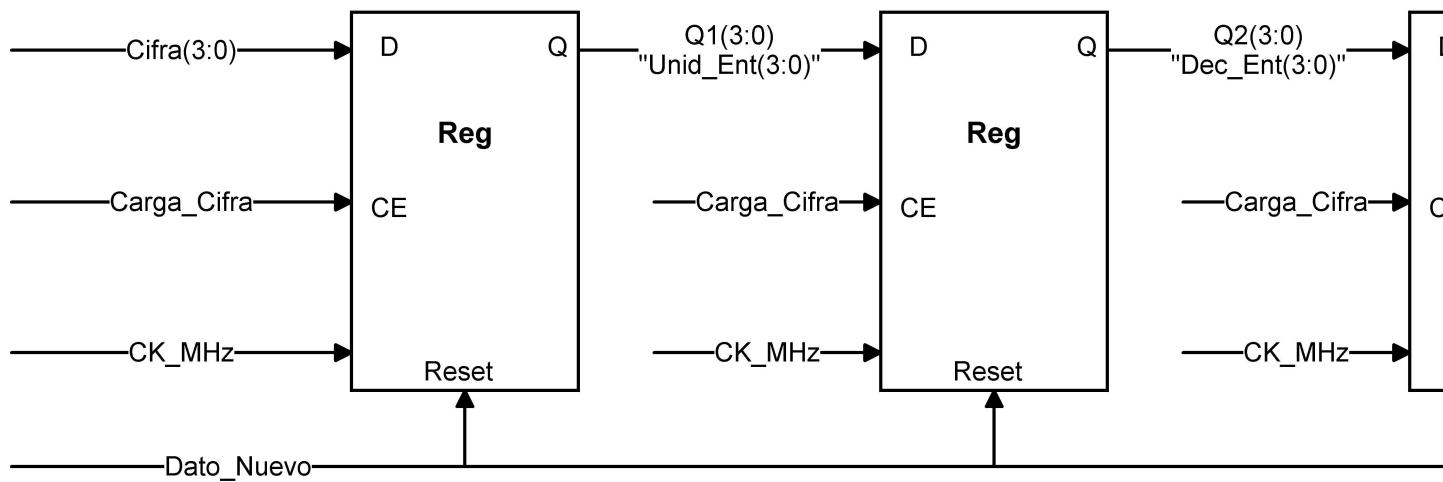

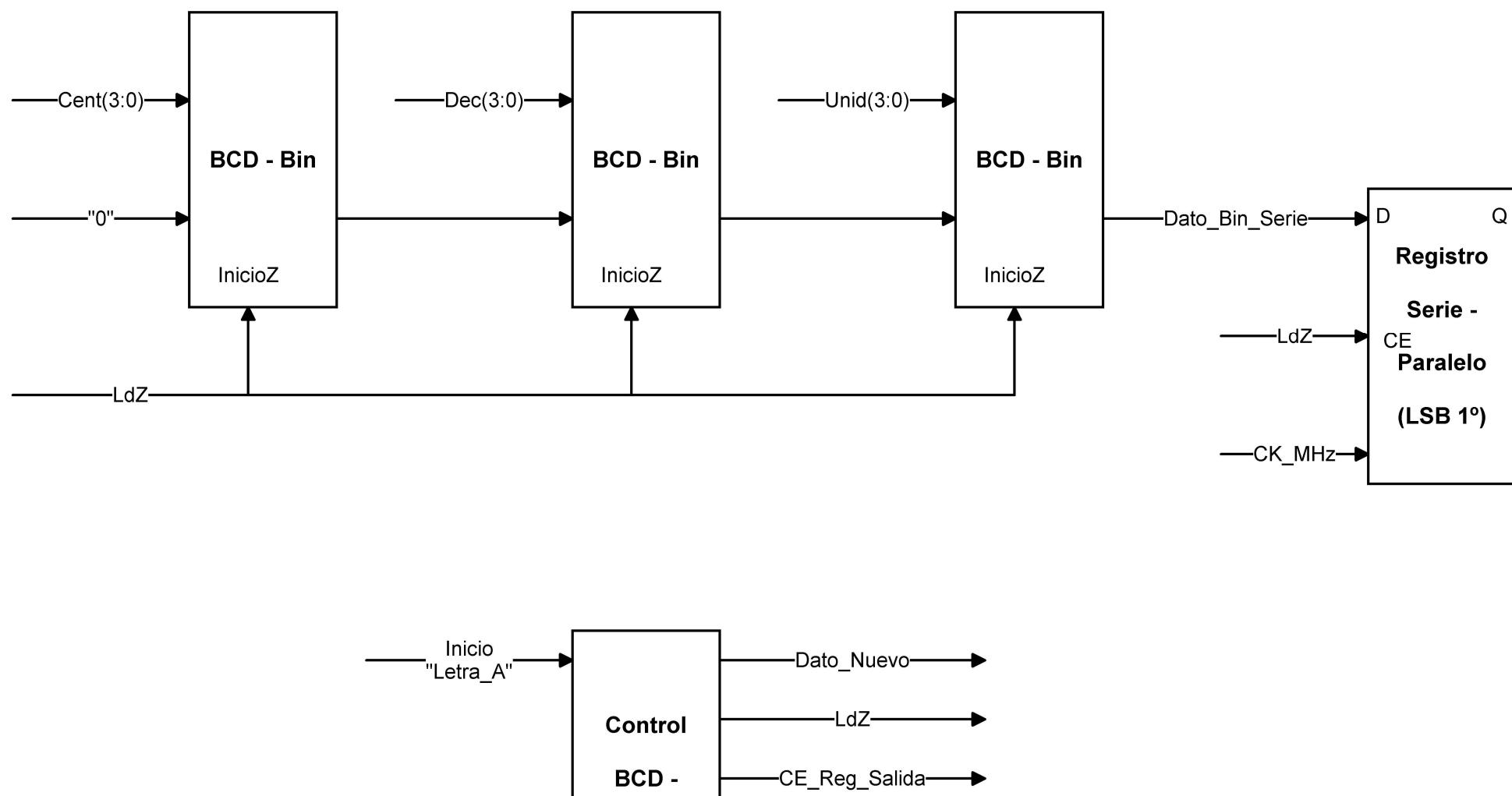
# Diagrama de Bloques "Conversor BCD => Bin" Práctica 2



# Diagrama de Bloques "Conversor Binario => BCD

## Práctica 2

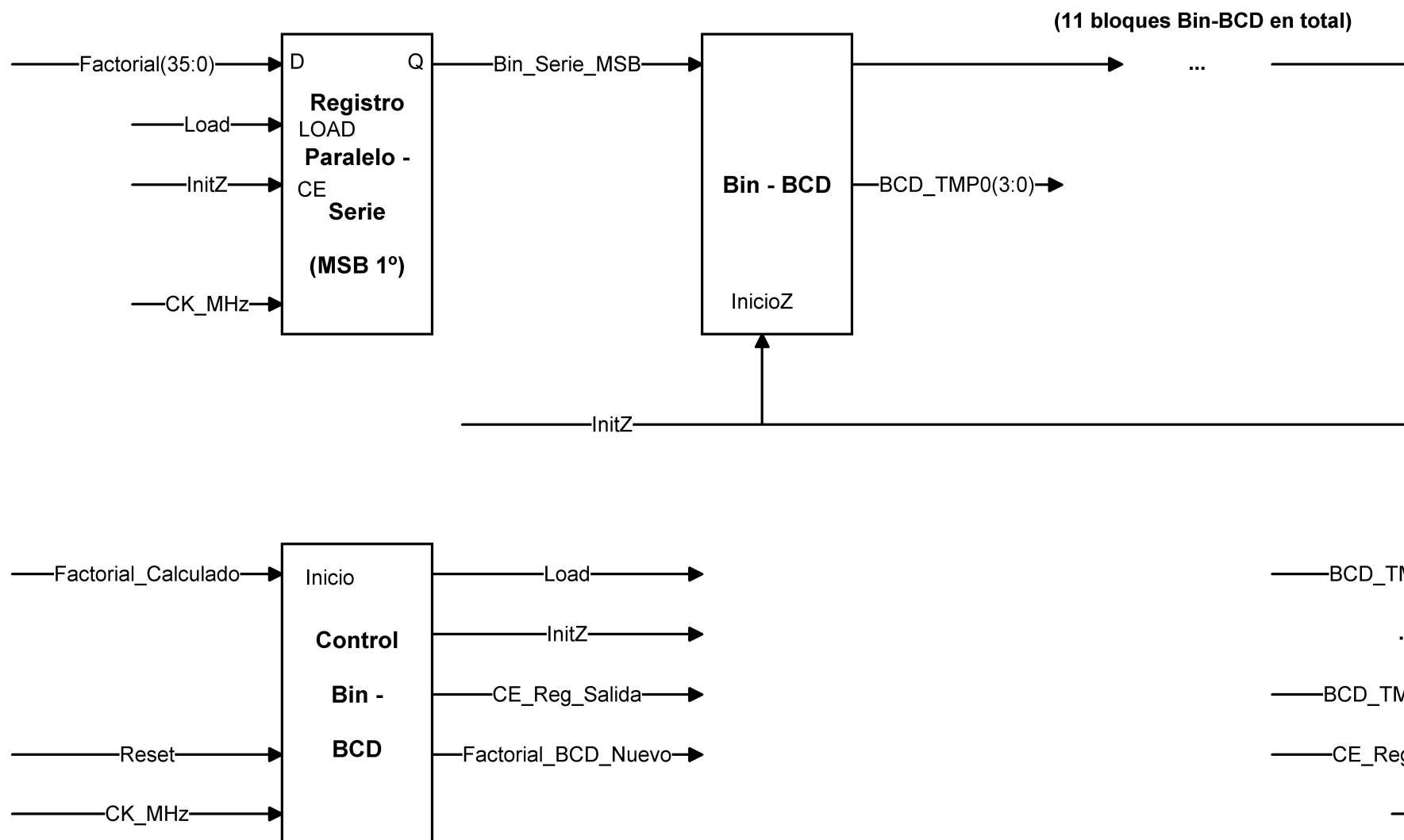

# Diagrama de Bloques "Calculo\_factorial" Práctica 2

