

Diagrama de Bloques General

Práctica 1

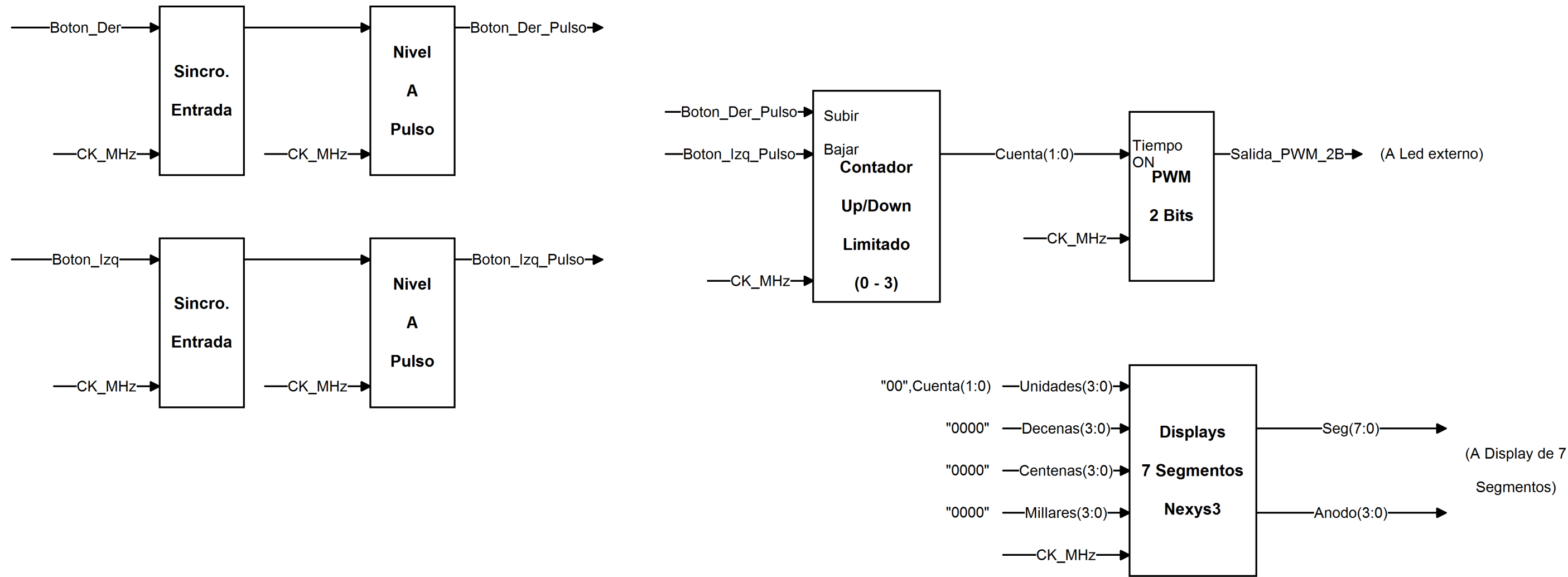


Diagrama de Bloques "Sincro. Entrada" Práctica 1

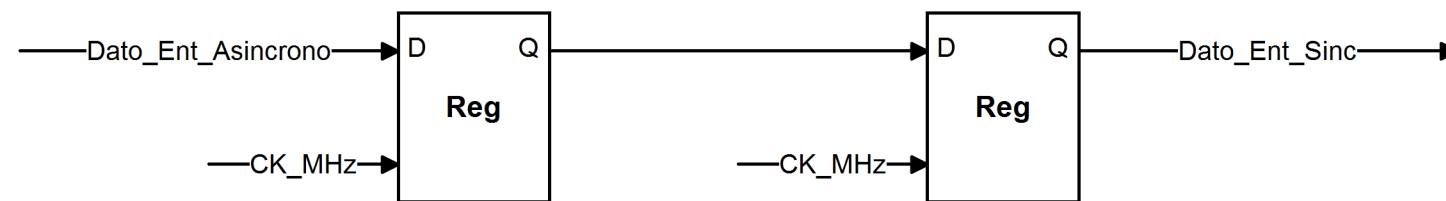


Diagrama de Bloques "Nivel a Pulso"
Práctica 1

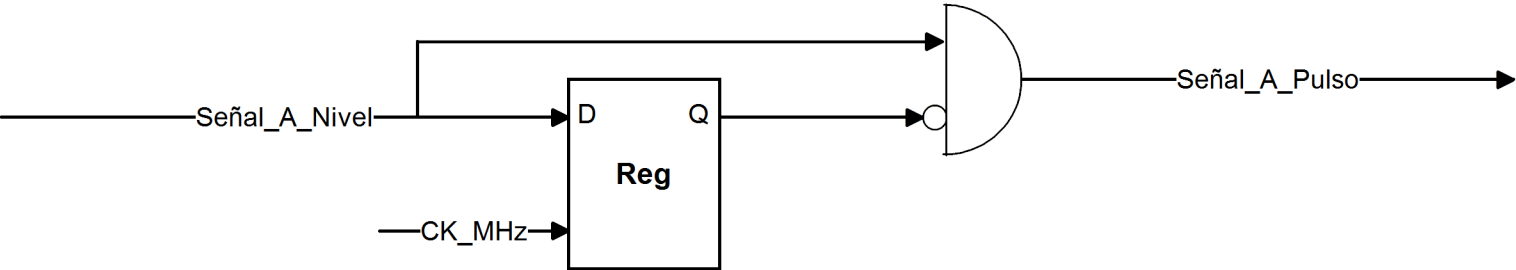


Diagrama de Bloques "Contador Up/Down Limitado", ejemplo con 8 bits
Práctica 1

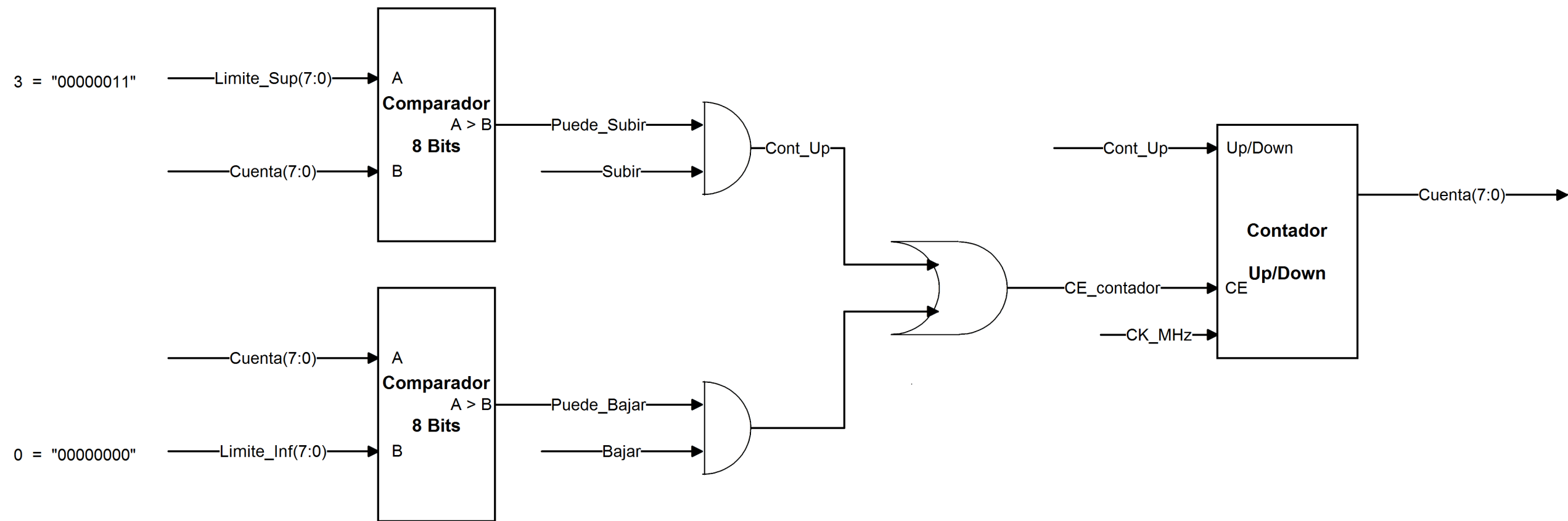


Diagrama de Bloques "PWM 2Bits"
Práctica 1

