Diagrama de Bloques General (Top) Práctica 2


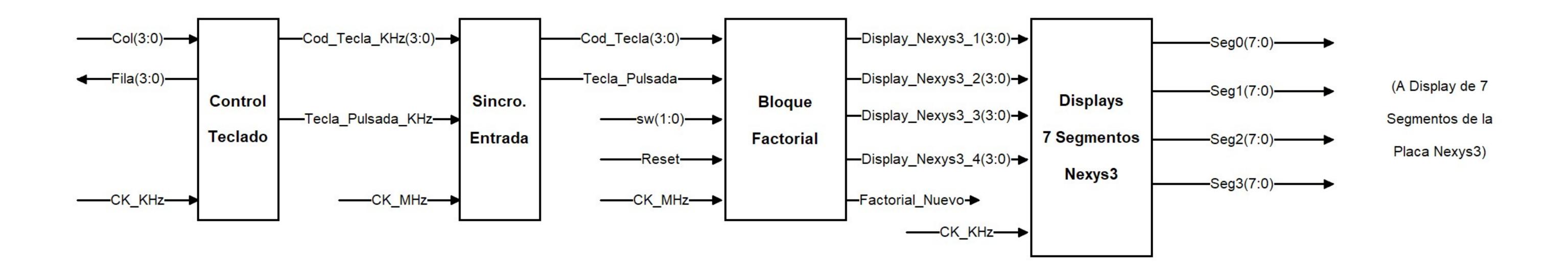


Diagrama de Bloques "Factorial" Práctica 2

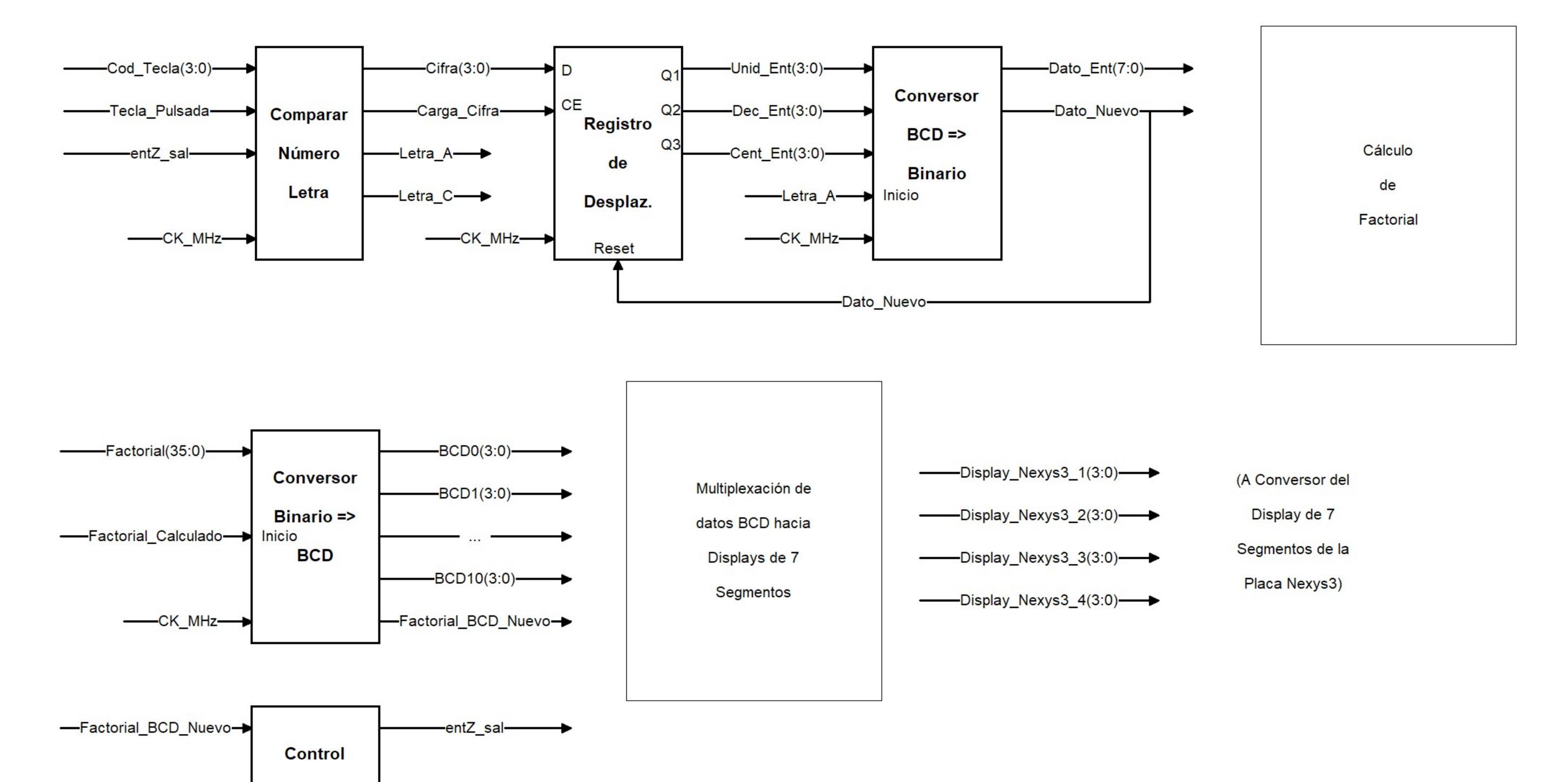


entZ_sal

(FSM)

-Letra_C-

——CK_MHz—

Diagrama de Bloques "Sincro. Entrada" Práctica 2

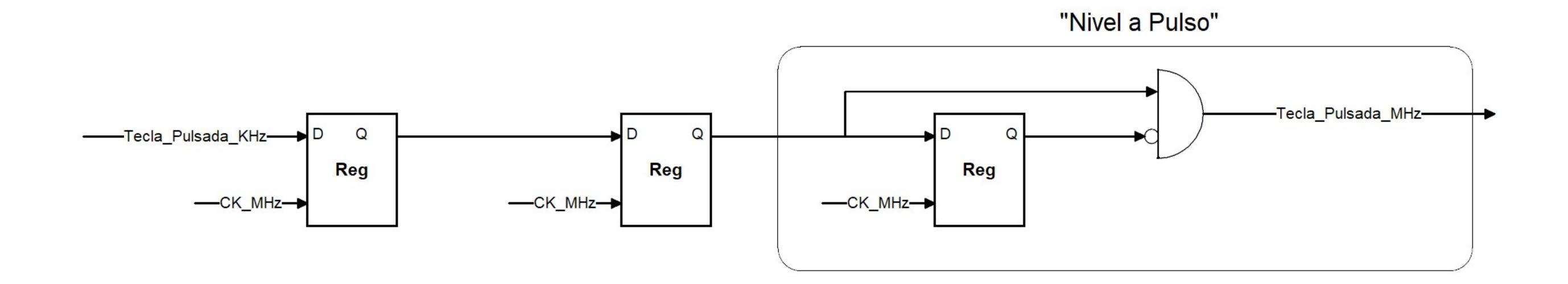

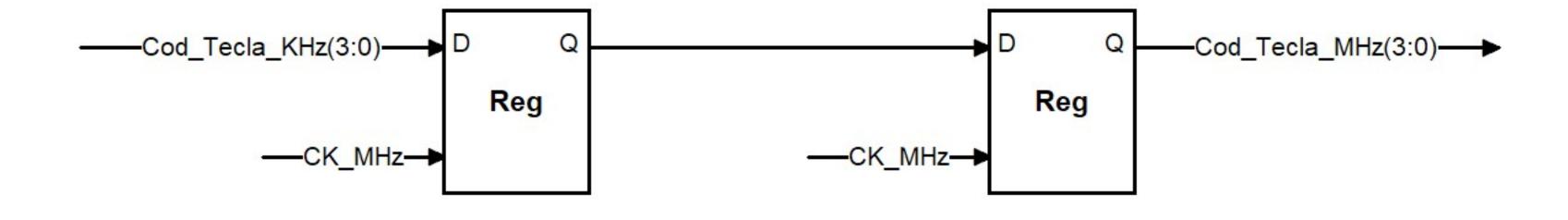


Diagrama de Bloques "Comparar Número Letra" Práctica 2

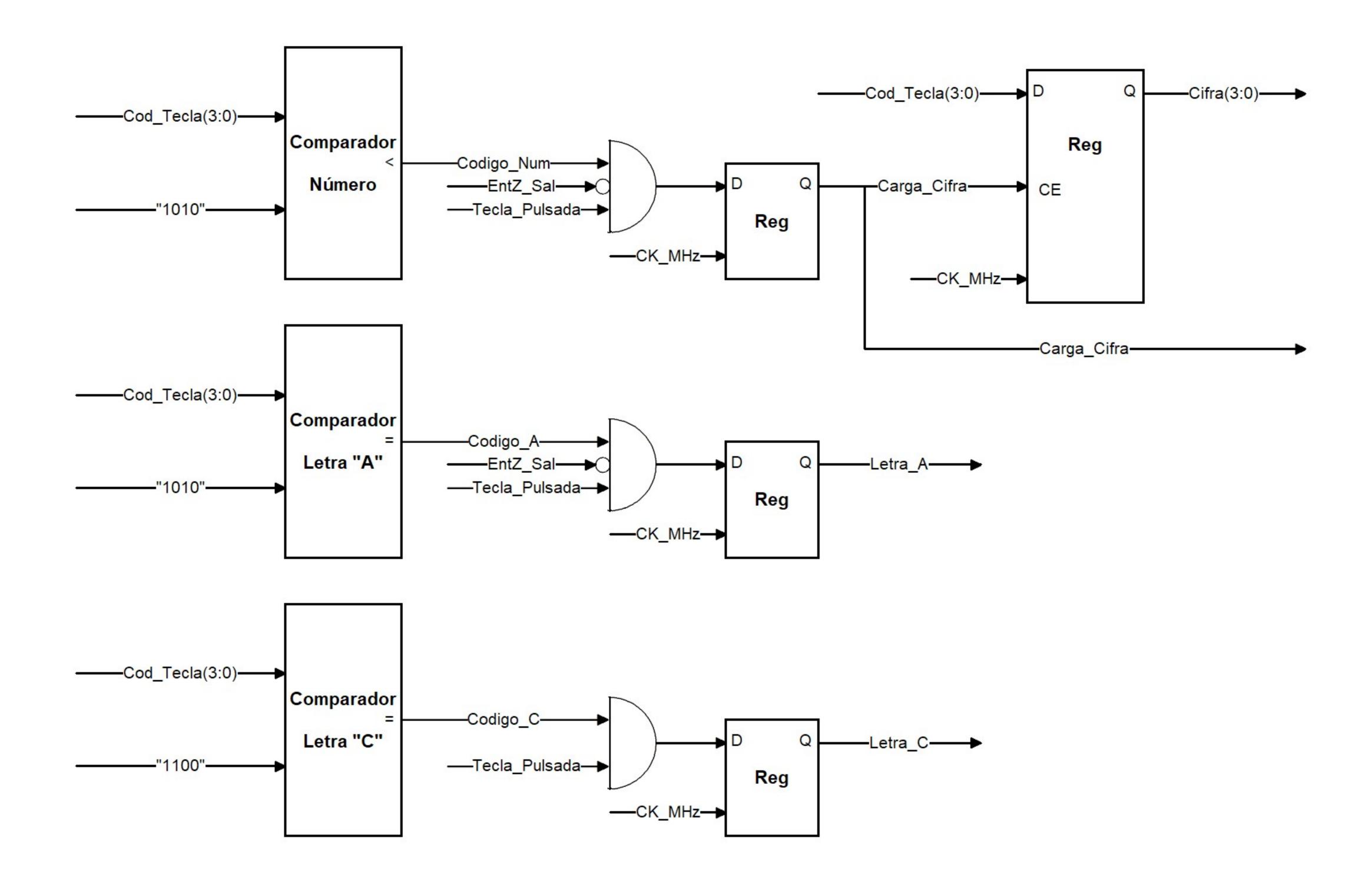


Diagrama de Bloques "Reg. de Desplazamiento" Práctica 2


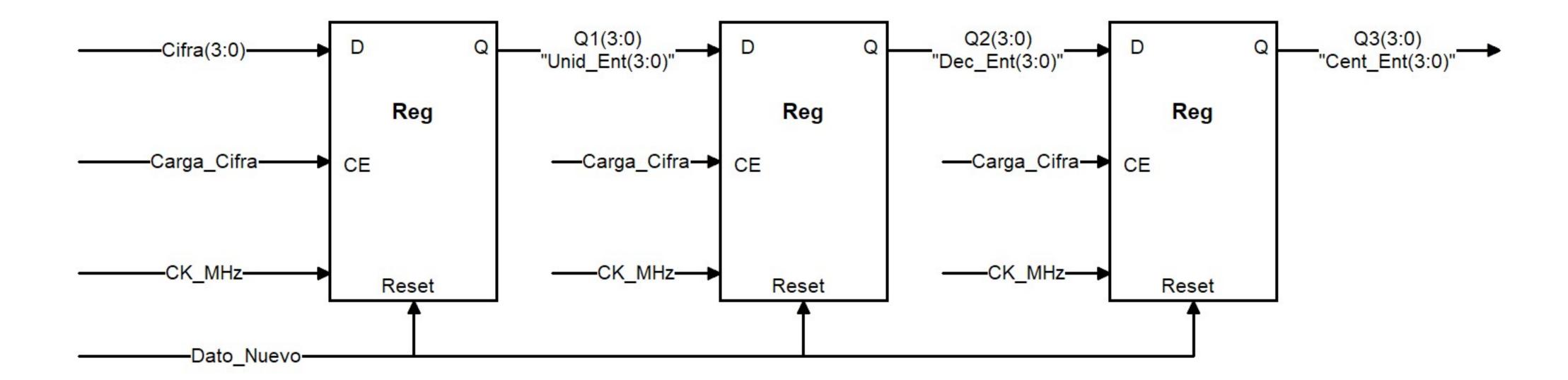


Diagrama de Bloques "Conversor BCD => Binario" Práctica 2

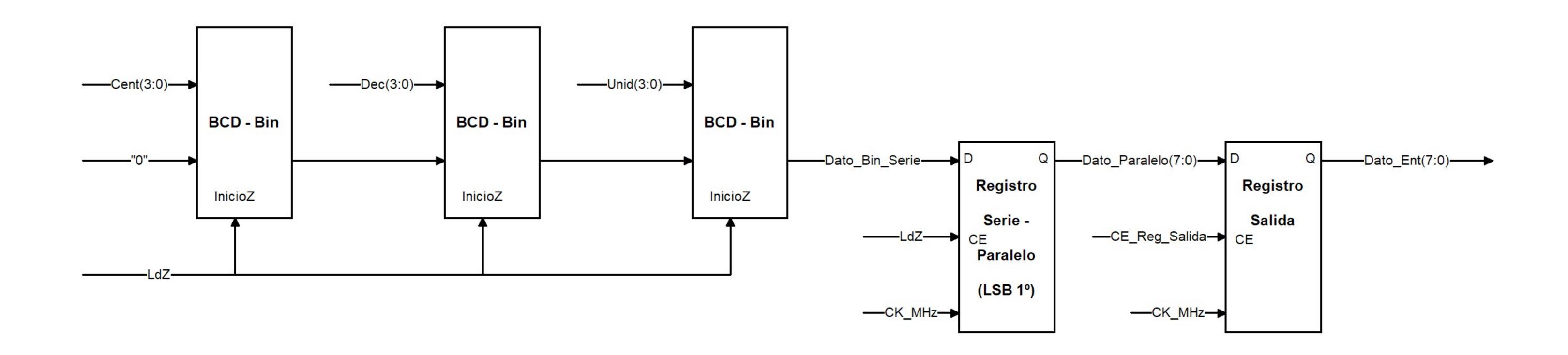

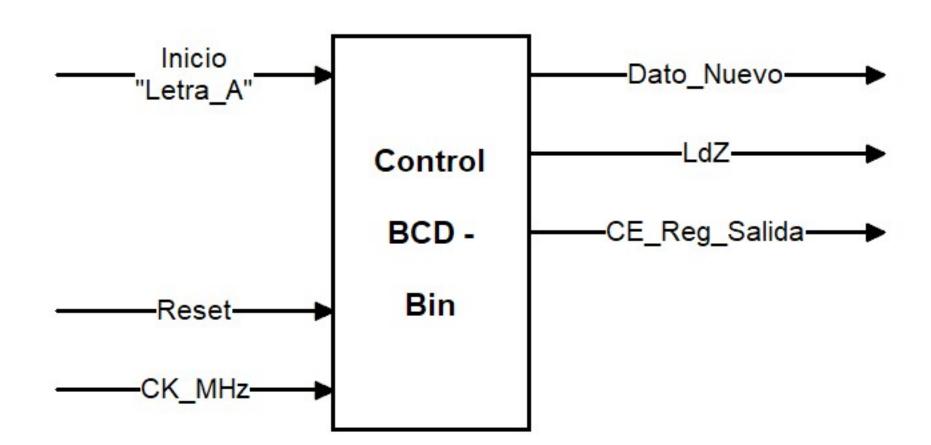


Diagrama de Bloques "Conversor Binario => BCD" Práctica 2

